

1. Consider 4mF capacitor at v

↳ Given $v(t) = Ae^{-100t} + Be^{-600t}$ V for $t \geq 0$, $v(0) = 50$ V $i(0) = 20$ A

a. Determine $A, B, i(t)$

i recall $i(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}(Ae^{-100t} + Be^{-600t})$

a. $\hookrightarrow -100Ae^{-100t} - 600Be^{-600t}$

↳ recall that $i(t) = C(-100Ae^{-100t} - 600Be^{-600t})$; $C = 4\text{mF}$

↳ $(4 \cdot 10^{-3})(-100Ae^{-100t} - 600Be^{-600t}) = i(t)$; $t=0$

↳ $(4 \cdot 10^{-3})(-100A - 600B) = i(0)$; Given $i(0) = 20$ A

↳ $4 \cdot 10^{-3}(-100A - 600B) = 20$

↳ $-0.4A - 2.4B = 20$ $\hookrightarrow (-100A - 600B) = \frac{20}{4 \cdot 10^{-3}}$

↳ $-100A - 600B = 5000$

- $\hookrightarrow A + 6B = -50$ ✓ 1

ai. \circ units $V = 50$ V, from derived Equation

recall $\hookrightarrow v(t) = Ae^{-100t} + Be^{-600t}$

↳ note $v(0) = 50 = Ae^{-100(0)} + Be^{-600(0)}$

↳ $50 = A + B$ ✓ 2

aii. from 2, $B = 50 - A$

then $A + 6(50 - A) = -50$

↳ $A + 300 - 6A = -50$

↳ $A = 70$ ✓

from 1, $A = 70$

↳ $70 + 6B = -50$

$6B = -720$

$B = -120$ ✓

b. Determine P and V

given i through O.S.F.C

is $i(t) = 6(1 - e^{-t})$ A

Consider Energy = $\frac{1}{2} (v^2(t))$

↳ $v(t) = \frac{1}{C} \int_0^t i(t) dt + v(0)$

bi. Thus, $\frac{1}{C} \int_0^t (6 - 6e^{-t}) dt + v(0)$

↳ $\frac{1}{5} (6t + 6e^{-t}) + v(0) = 0$; $v(0) = 0$

$\frac{1}{5} (6t + 6(1)) + v(0) = 0 \Rightarrow v(0) = -12$

bii. $v(2) = 12(1 + e^{-2})$ V

↳ $i(2) = 6(1 - e^{-2})$ A

Consider $P(2) = v(2) i(2)$

↳ $6(12)(1 + e^{-2})(1 - e^{-2})$


↳ $72(1 - e^{-4})$ ✓

↳ Thus $P = 70.72$ W

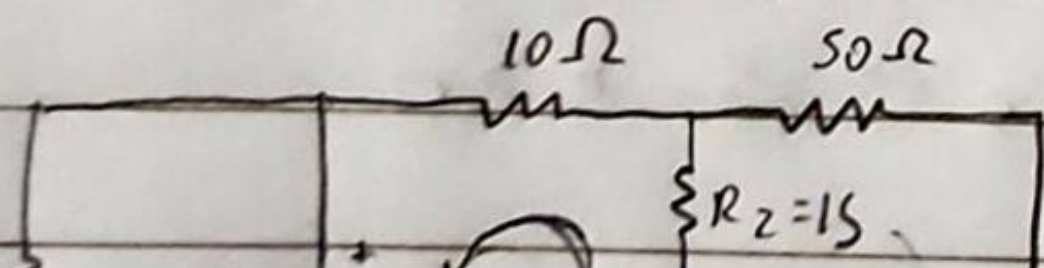Problem No. 2

Given Condition is direct current identify energy stored when C_1 & C_2 ;

Given $R_1 = 75 \Omega$, $R_2 = 15 \Omega$, $C_1 = C_2 = 1 \text{ F}$



$$b. a = 70 \text{ J}$$

$$B = -20 \text{ V}$$

$$\frac{1}{5} (6 + 60) t C = 0 \Rightarrow C = -12$$

$$b. i. y(0) = 12 (1 + e^{-2}) \text{ V}$$

$$b. i. i(0) = 7C (1 - e^{-2}) \text{ A}$$

$$b. i. i(0) = 7C (1 - e^{-2})$$

$$b. i. i(0) = 7C (1 - e^{-2}) (1 - e^{-2})$$

$$b. i. i(0) = 7C (1 - e^{-4})$$

$$b. i. i(0) = 70.72 \text{ W}$$

Problem No. 2

Given Condition is direct current identify energy stored when C_1 & C_2 ;

Given $R_1 = 75 \Omega$, $R_2 = 15 \Omega$, $C_1 = C_2 = 1 \text{ F}$



a. vol at loop

$$-60 \text{ V} + 19 I_1 + 10 I_1 + 75 I_1 = 0$$

$$b. -60 \text{ V} + 100 I_1 = 0$$

$$b. -100 I_1 = 60 \text{ V}$$

$$b. I_1 = \frac{60}{100} = \frac{6}{10} \text{ A}$$


$$b. V_1 = 75 C \left(\frac{6}{10} \right) = 4.5 \text{ V}$$

$$V_2 = -20 C (0.6) + 60 = 48 \text{ V}$$


$$c. \text{Energy stored } C_1 = \frac{1}{2} V_1^2 C_1 = 0.5 C (4.5)^2 = 1012.5 \text{ J}$$

$$C_2 = \frac{1}{2} V_2^2 C_2 = 0.5 C (48 \text{ V})^2 = 1152 \text{ J}$$

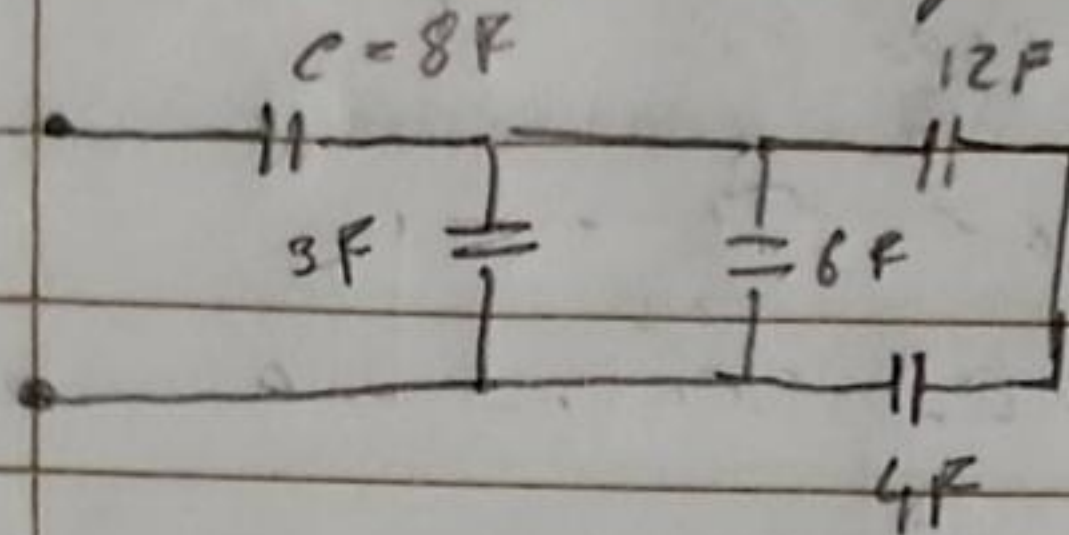8a. Determine the equivalent capacitance for Circuit, given $C = 8 \mu F$


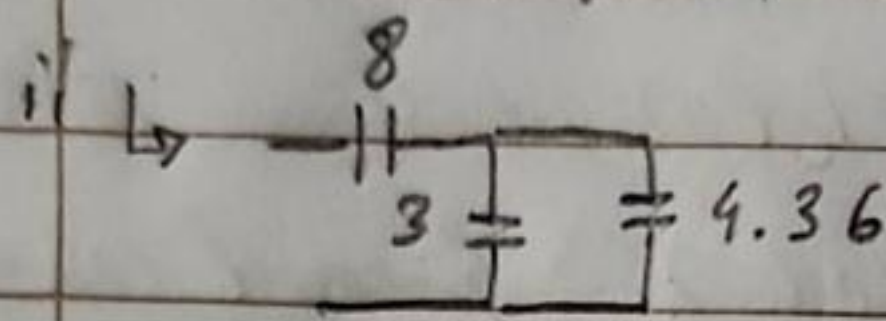
$$i \rightarrow \frac{16 \cdot 6}{16 + 6} = \frac{48}{11} = 4.36$$




$$iii \rightarrow \frac{7.36(8)}{7.36 + 8} = 3.83$$

Thus, $C_{eq} = 3.83 \checkmark$

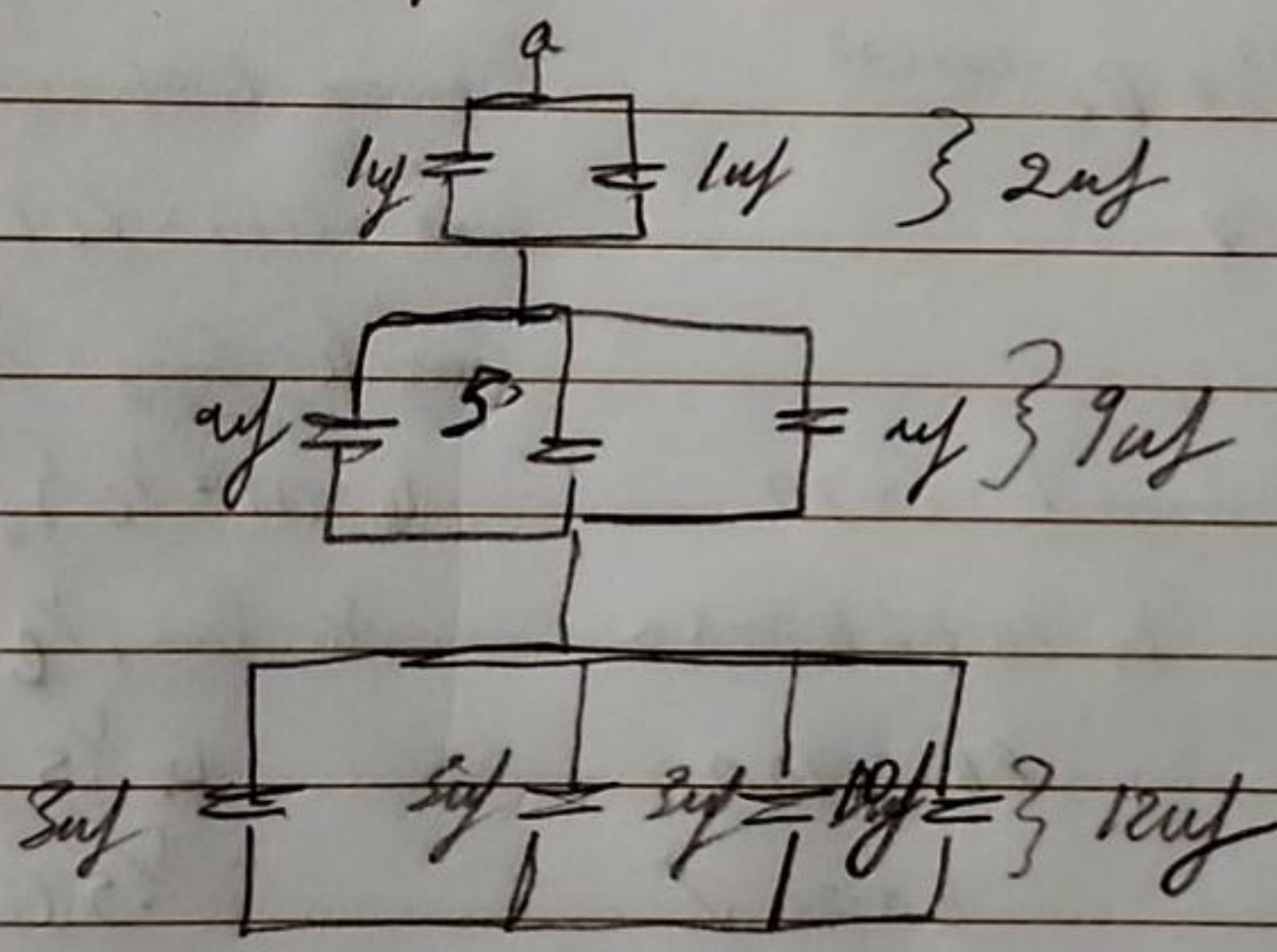6. Given $p = 5 \mu F$ and $Q = 10 \mu F$

Find capacitance at terminal a-b of given circuit



$$i \rightarrow \frac{1}{C_{ab}} = \frac{1}{2\mu F} + \frac{1}{9\mu F} + \frac{1}{10\mu F}$$

$$ii \rightarrow \mu F = 1 \cdot 10^{-6}$$

$$\rightarrow \frac{(1 \cdot 10^{-6})}{0.66379} = 1.506 \mu F \checkmark$$

9. Current through a 49-mH inductor is $i(t) = te^{-2t}$ for $t > 0$

Find inductor voltage

$$i \rightarrow i_1 = te^{-2t}, t > 0, 49 \cdot 10^{-3}$$

$$\rightarrow (49 \cdot 10^{-3}) \frac{d}{dt} (te^{-2t})$$

$$\rightarrow (49 \cdot 10^{-3}) (t'e^{-2t} + t(e^{-2t})')$$

$$\rightarrow v(t) = (49 \cdot 10^{-3}) (e^{-2t} - 2te^{-2t}) \checkmark$$

4b. Voltage across 200mH has inductor $v(t) = 3t^2 + 2t + 4\text{V}$ for $t \geq 0$.

A. Find current $i(t)$ through inductor. Assuming $i(0) = 1\text{A}$

$\hookrightarrow 200\text{mH} = 200 \cdot 10^{-3}$, $v_L(t) = 3t^2 + 2t + 4\text{V}$ for $t \geq 0$, $i(0) = 1\text{A}$

\hookrightarrow Compute current through inductor: $i(t) = \frac{1}{L} \int_0^t v_L dt + i(0)$


$\hookrightarrow \frac{1}{200 \cdot 10^{-3}} \int_0^t (3t^2 + 2t + 4) dt + 1$

$\hookrightarrow \frac{1}{200 \cdot 10^{-3}} \left[\frac{3t^3}{3} + \frac{2t^2}{2} + 4t \right]_0^t + 1$


\hookrightarrow Thus, $5(t^3 + t^2 + 4t) - (0 - 0 - 0) + 1$

$\hookrightarrow 5(t^3 + t^2 + 4t) + 1 \checkmark$

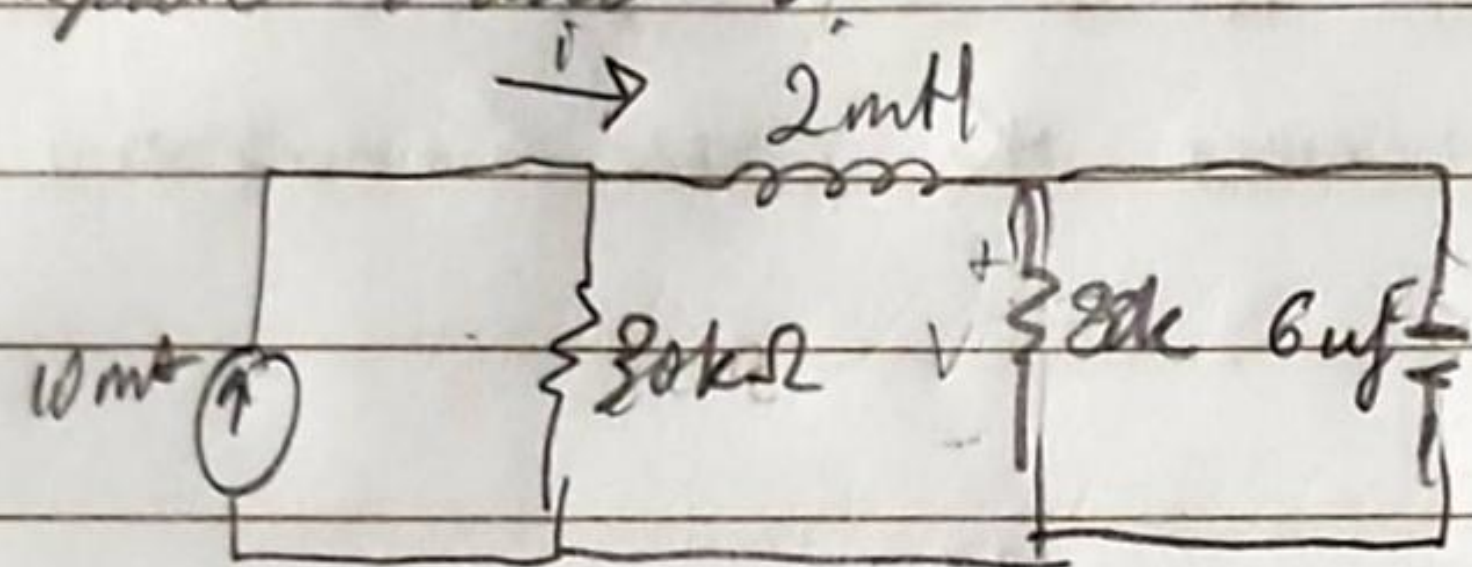5. Consider the below circuit operating under DC condition and $i = 10\text{mA}$. Compute i and v .



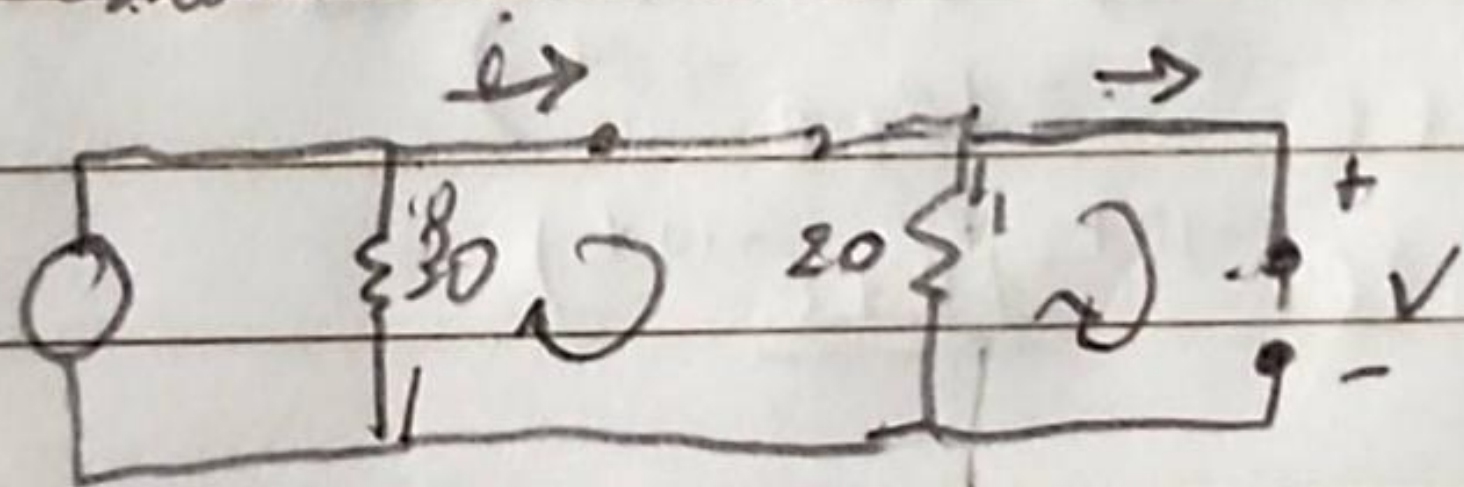a. \hookrightarrow DC Condition,
leave open the capacitor and
short the inductor




$\hookrightarrow (10 \cdot 10^{-3}) \frac{30}{30+20} = 0.006 \approx 6\text{mA} \checkmark$

b. $v = (6 \cdot 10^{-3})(20 \cdot 10^3)$; $\text{--- } 20\text{mH}$

$\hookrightarrow 120\text{V} \checkmark$

Problem 6

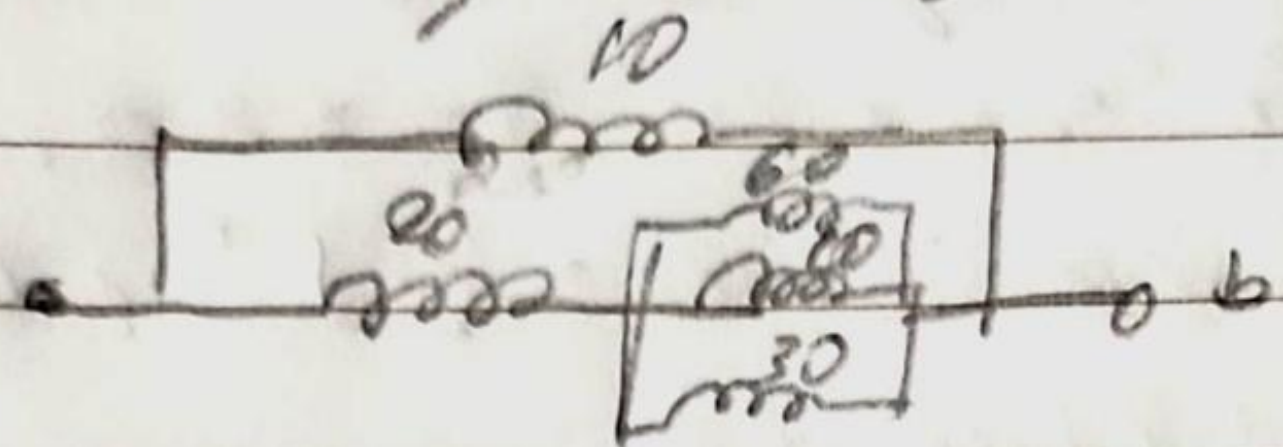a. Determine Equivalent Inductance L_{eq} ; $L = 20 \text{ mH}$



$$\rightarrow \frac{1}{L_{eq}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} = \frac{1}{60} = \frac{1}{10}$$

$$\rightarrow L_{eq} = 10 \text{ mH}$$

$$L_{eq} = \frac{30 \cdot 10}{30 + 10} = \frac{300}{40} = 7.5 \text{ mH}$$

b. Given model source of $R = 12 \Omega$ and Inductor $= 200 \text{ mH}$
 $i(t) = 2te^{-10t} \text{ A} + 20 \text{ s}$. Find $v(t)$ across the combination for $t \geq 0 \text{ s}$.

$$\rightarrow \text{Consider } v(t) = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt}$$

$$\rightarrow 12(2te^{-10t}) + (200 \cdot 10^{-3}) \frac{d}{dt}(2te^{-10t})$$

$$\rightarrow 24te^{-10t} + 2(e^{-10t} - 10te^{-10t})$$

$$\rightarrow 24te^{-10t} + 2e^{-10t} - 20te^{-10t}$$

$$\rightarrow 4te^{-10t} + 2e^{-10t}$$

$$\rightarrow 24te^{-10t} + (200 \cdot 10^{-3}) \cdot 2(e^{-10t} - 10te^{-10t})$$

$$\rightarrow 24te^{-10t} + (0.2)(2e^{-10t} - 20te^{-10t})$$

$$\rightarrow 24te^{-10t} + 0.4e^{-10t} - 4te^{-10t}$$

$$\rightarrow 0.4e^{-10t} + 20te^{-10t} \checkmark$$