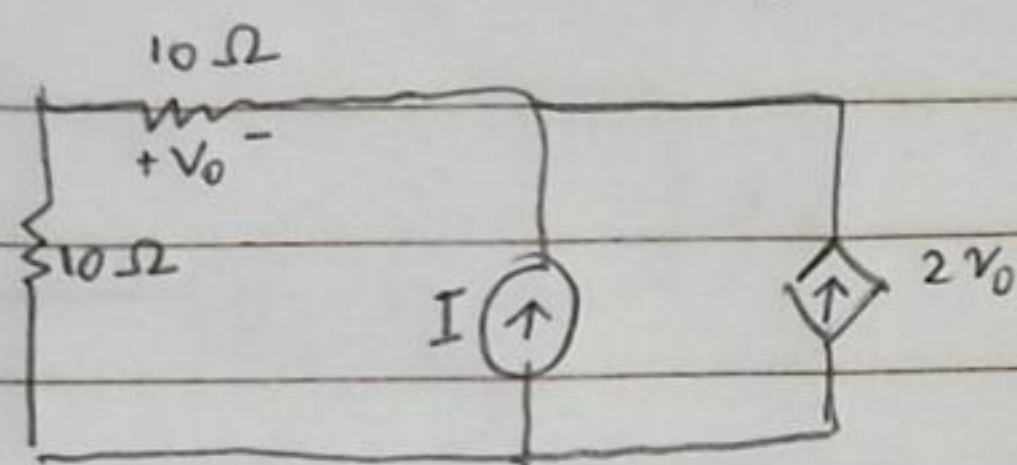


Kao D Phai

Exer 065

Homework 03

1) Given $I = 21\text{ A}$, and figure below find V_o and power absorbed



1) Consider Ohm's law $\Rightarrow \frac{V_o}{10} + 21 + 2V_o = 0$

$\Rightarrow \frac{V_o}{10} + 2V_o = -21 \Rightarrow \frac{21V_o}{10} = -21 \Rightarrow \frac{-210}{21}; V_o = -10\text{ V}$

ii) To calc the power absorbed

1) Consider $i = 2V_o; V_o = -10\text{ V}$

i through source \Rightarrow Thus, $-10\text{ V} \cdot 2 = -20\text{ Ampere}$

source


ii) V across source: $V = (10 + 10)i_o; i_o = \frac{V}{10}$

$\Rightarrow 20 \cdot \frac{-10}{10} = 20(-1) = -20\text{ V}$

iii) Thus, power absorbed $\Rightarrow P_{ab} = I \cdot V$

$\Rightarrow -20\text{ V} \cdot -10\text{ V} = 200\text{ W}$

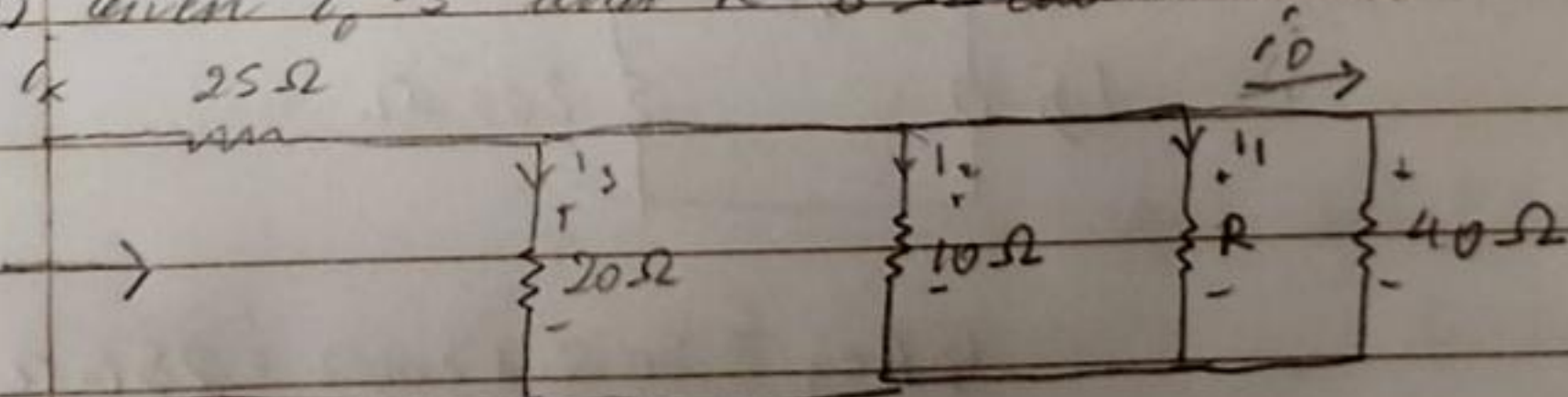2) Given $i_o = 5$ and $R = 8\text{ ohm}$ Calculate i_x



A. 1) Consider $V = R \cdot I; i_o = 5; R = 40\text{ ohm} \Rightarrow V = 200\text{ V}$

ii) Voltage going through each resistor $\Rightarrow I_1 = \frac{200}{8} = 25\text{ A}$

$I_2 = \frac{200}{10} = 20\text{ A}$

$I_3 = \frac{200}{20} = 10\text{ A}$

iii) Thus, recall $i_x = I_1 + I_2 + I_3 + i_o$

$\Rightarrow 25\text{ A} + 20\text{ A} + 10\text{ A} + 5\text{ A} = 60\text{ A}$

\Rightarrow Voltage for $I_x \Rightarrow R = 25\text{ ohm}; 60 \cdot 25 = 1500\text{ V}$

B. Calculate $P_{eq} \Rightarrow$ Consider Σ of each voltage through every resistor

$P_{40\text{ ohm}} = 40(25^2) = 10000\text{ W}$

$P_{8\text{ ohm}} = 8(20^2) = 5000\text{ W}$

$P_{10\text{ ohm}} = 10(20^2) = 4000\text{ W}$

$P_{20\text{ ohm}} = 20(10^2) = 2000\text{ W}$







$P_{25\text{ ohm}} = 25(60^2) = 90000\text{ W}$

Thus, $10000 + 5000 + 4000 + 2000 + 90000$

$\Rightarrow 102,000\text{ W}$

3. Use series and parallel simplification, find the equivalent resistance and the overall absorbed power by the resistor network; Given,

a. $V = 680 \text{ V}$

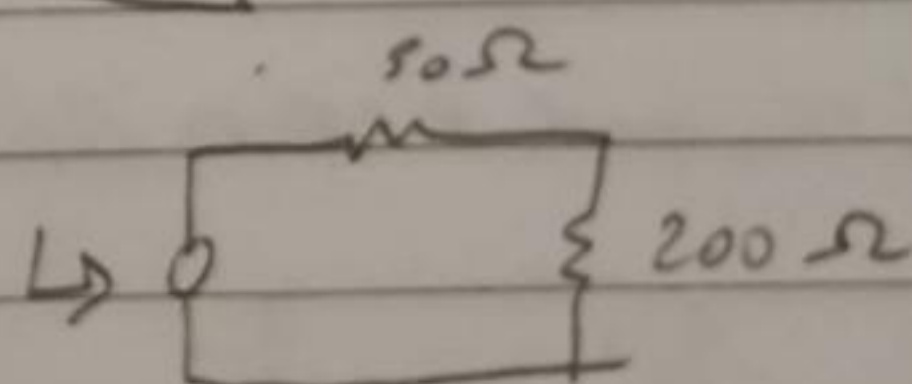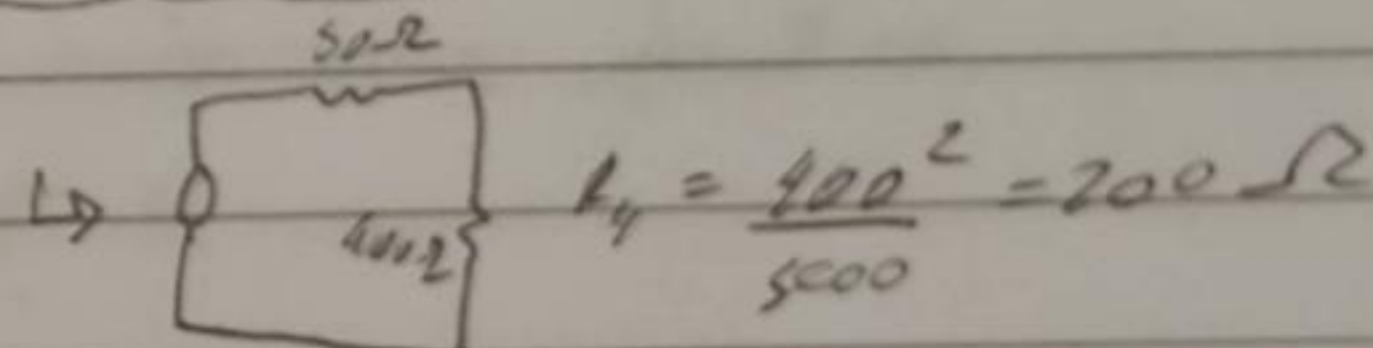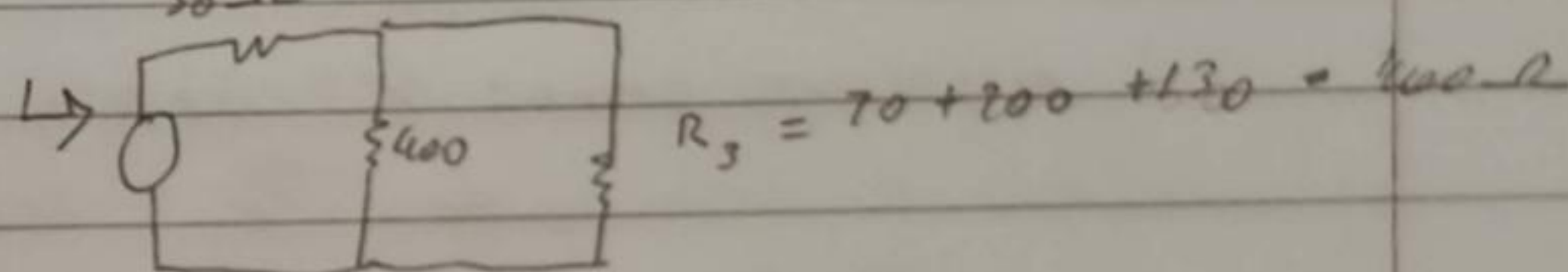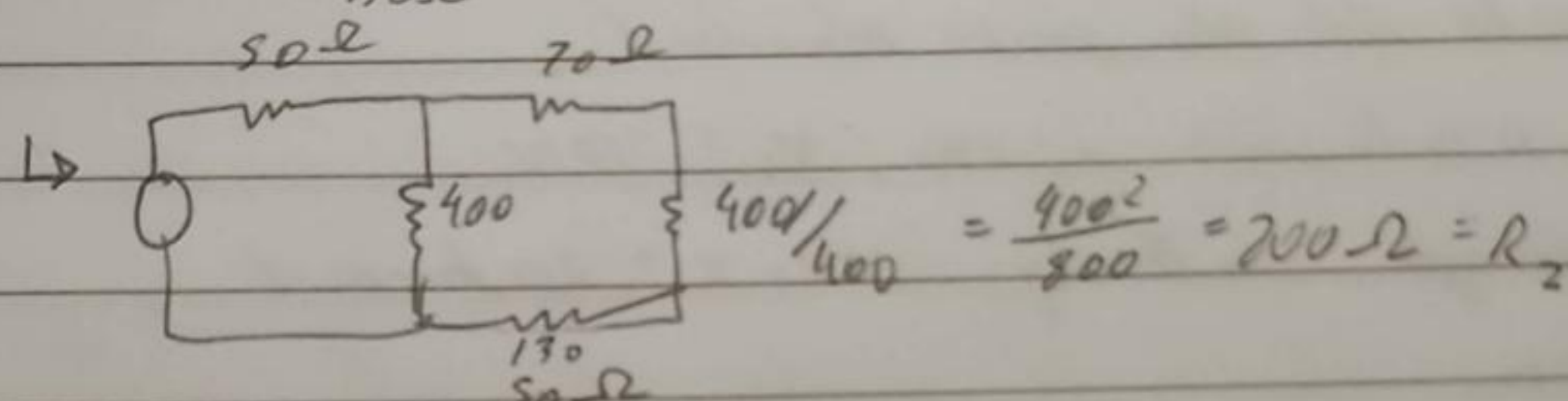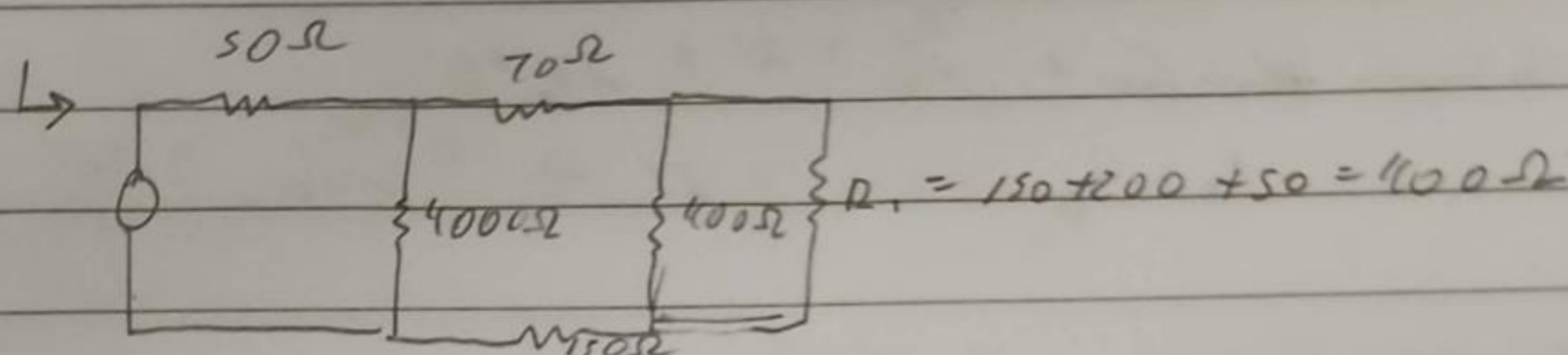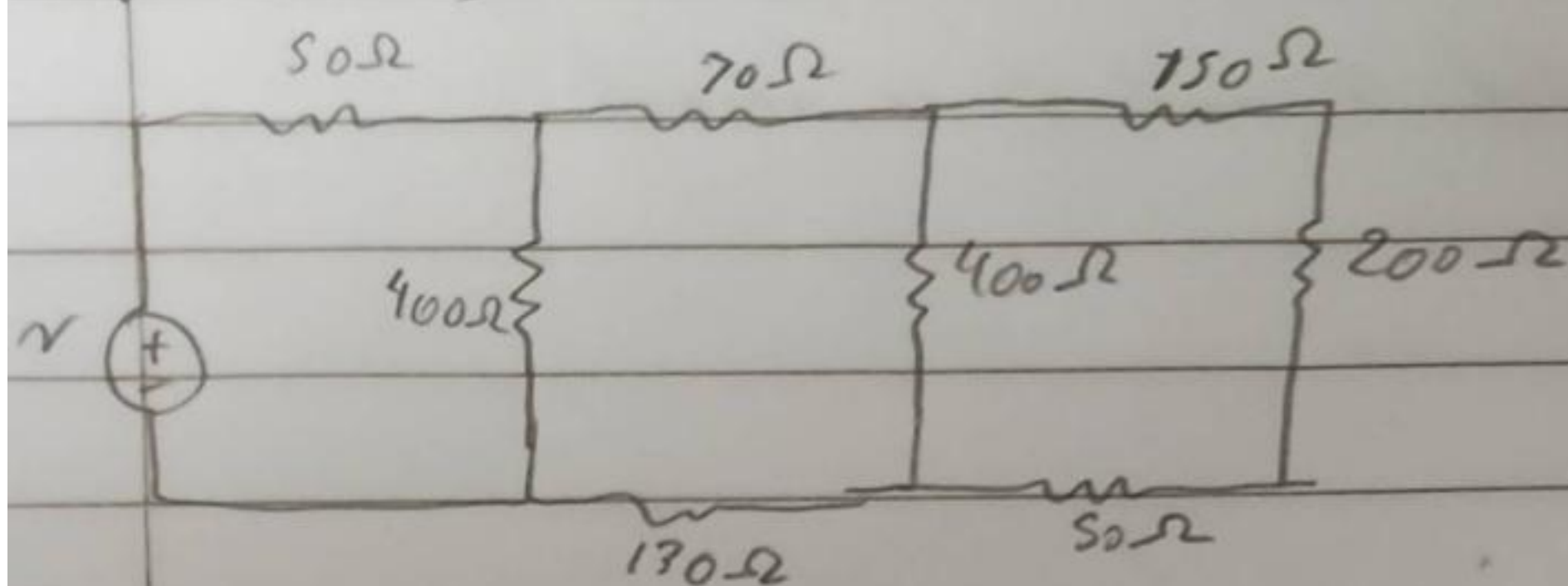


$\Rightarrow R_{eq} = 50\Omega + 200\Omega = 250\Omega \checkmark$

• Overall power absorbed by Resistor Network

\Rightarrow Consider $P_R = \frac{V^2}{R_{eq}}$

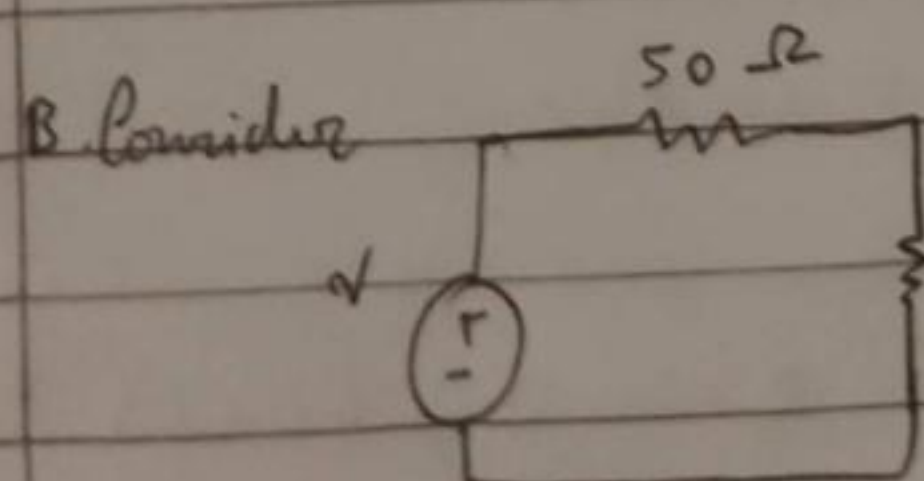\Rightarrow Thus, $P_R = \frac{680^2}{250} = 1,849.6 \text{ W} \checkmark$



• Compute voltage across 50Ω resistor


1) \Rightarrow Recall Voltage

across a $R \Rightarrow V_1 = \frac{V R_1}{R_1 + R_2}$

2) \Rightarrow Thus, $V = 680, R_1 = 50, R_2 = 200$


$\Rightarrow \frac{680(50)}{250} = 136 \text{ V}$

4)

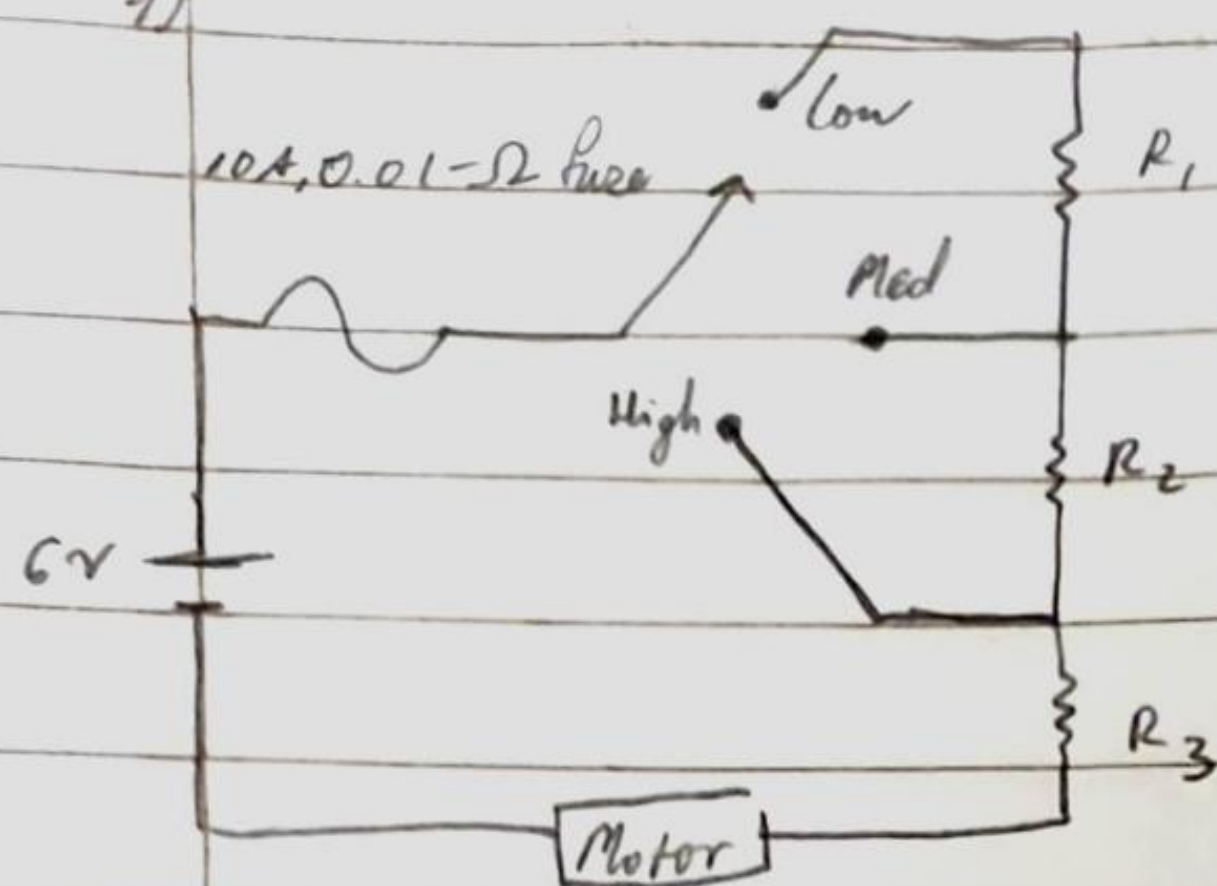

• Given $I_{high} = 6A$, $I_{mid} = 3A$, $I_{low} = 2A$
 load resistance = $20m\Omega$ fuse resistance = 0.01Ω

I) Consider 3 scenario $I_{high} = 6A$

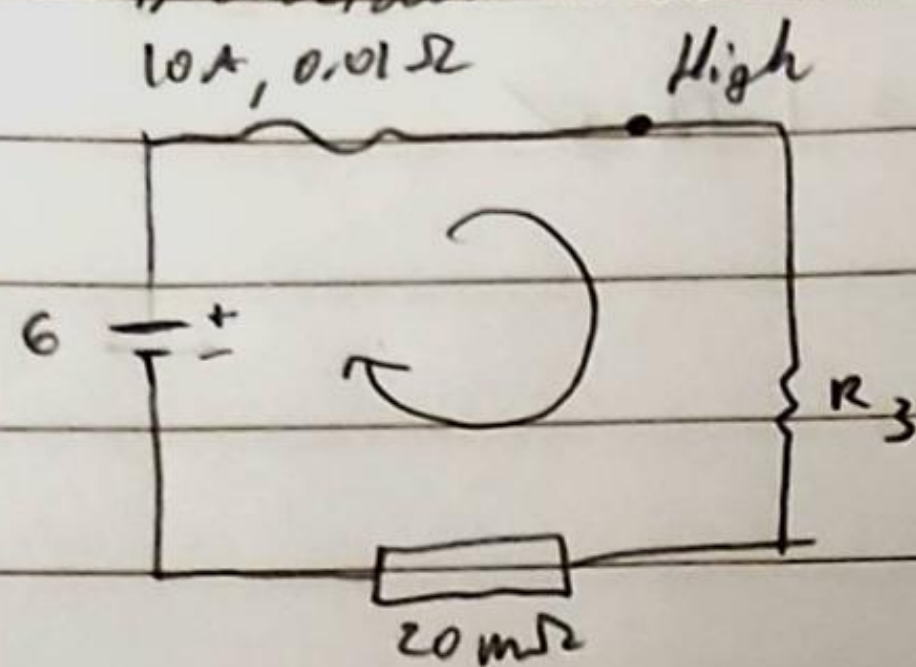


• Apply KVL = $-6 + (10A \times R_3 + (20 \cdot 10^{-3}) I_{high}) = 0$

$$(0.01A + R_3 + 0.02) 6 = 6$$

$$0.03A + R_3 = 1$$

$$R_3 = 0.97\Omega \checkmark$$

II) Consider $I_{mid} = 3A$

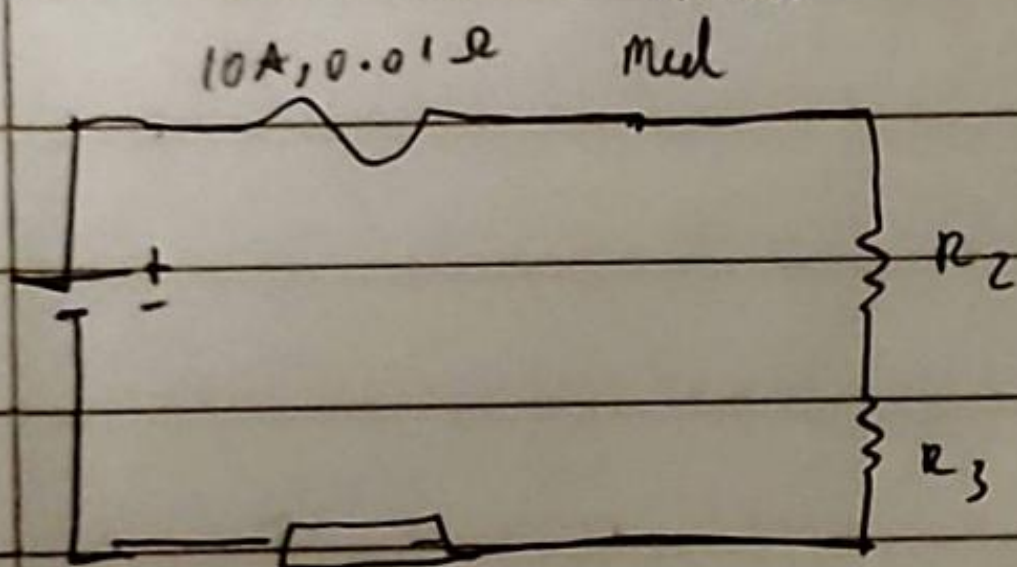

• Apply KVL = $-6 + (0.01 + 0.97\Omega + R_2 + (20 \cdot 10^{-3}) I_{mid}) = 0$


$$\hookrightarrow (0.01 + 0.97\Omega + R_2 + 0.02) 3 = 6$$

$$\hookrightarrow 0.01 + 0.97 + 0.02 + R_2 = 2$$

$$\hookrightarrow 1 + R_2 = 2$$

$$\hookrightarrow R_2 = 1\Omega \checkmark$$

III) Consider $I_{low} = 2A$

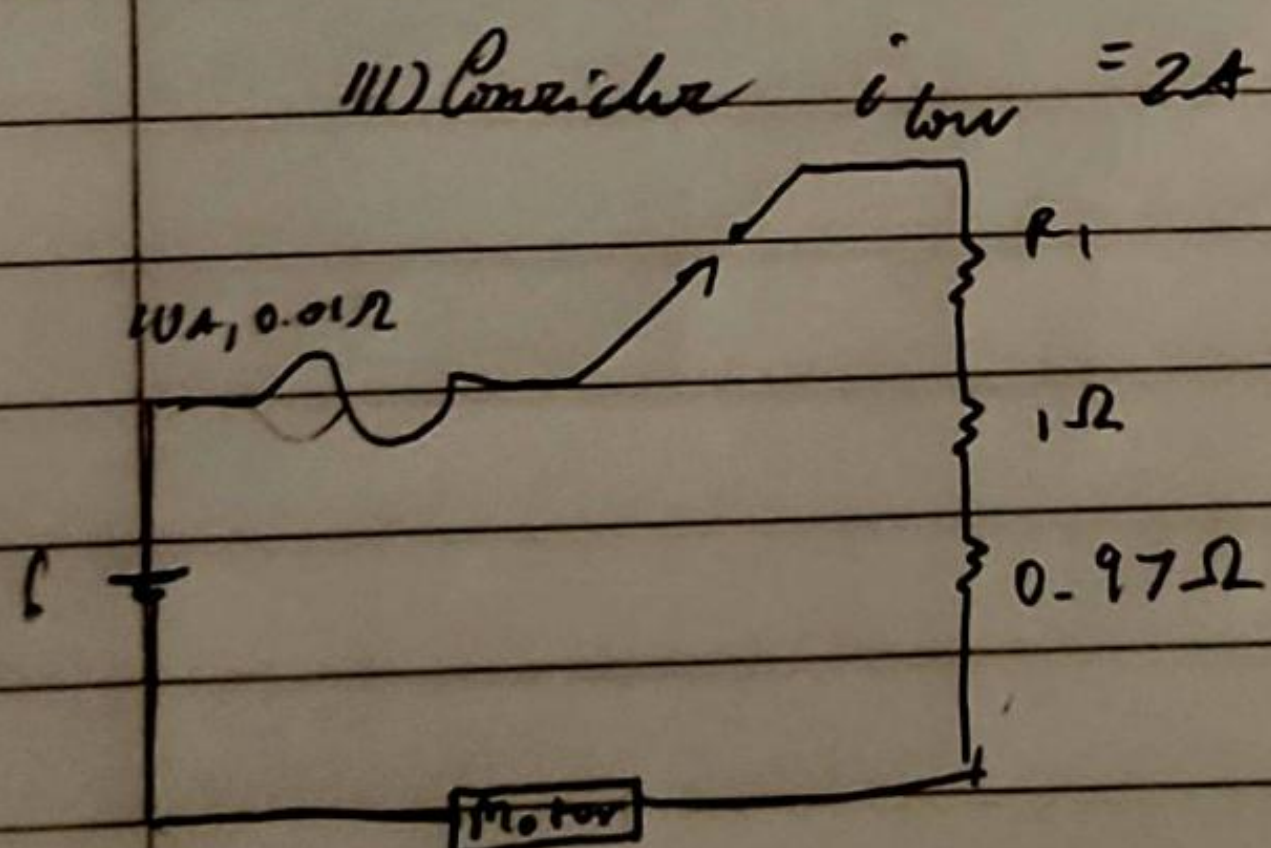

• Apply KVL = $-6 + (0.01\Omega + R_1 + 1\Omega + 0.97\Omega + (20 \cdot 10^{-3}) I_{low}) = 0$


$$\hookrightarrow (0.01 + 1 + 0.97 + 0.02 + R_1) 2 = 6$$

$$\hookrightarrow 0.01 + 1 + 0.97 + 0.02 + R_1 = 3$$

$$\hookrightarrow 2 + R_1 = 3$$

$$\hookrightarrow R_1 = 1\Omega \checkmark$$

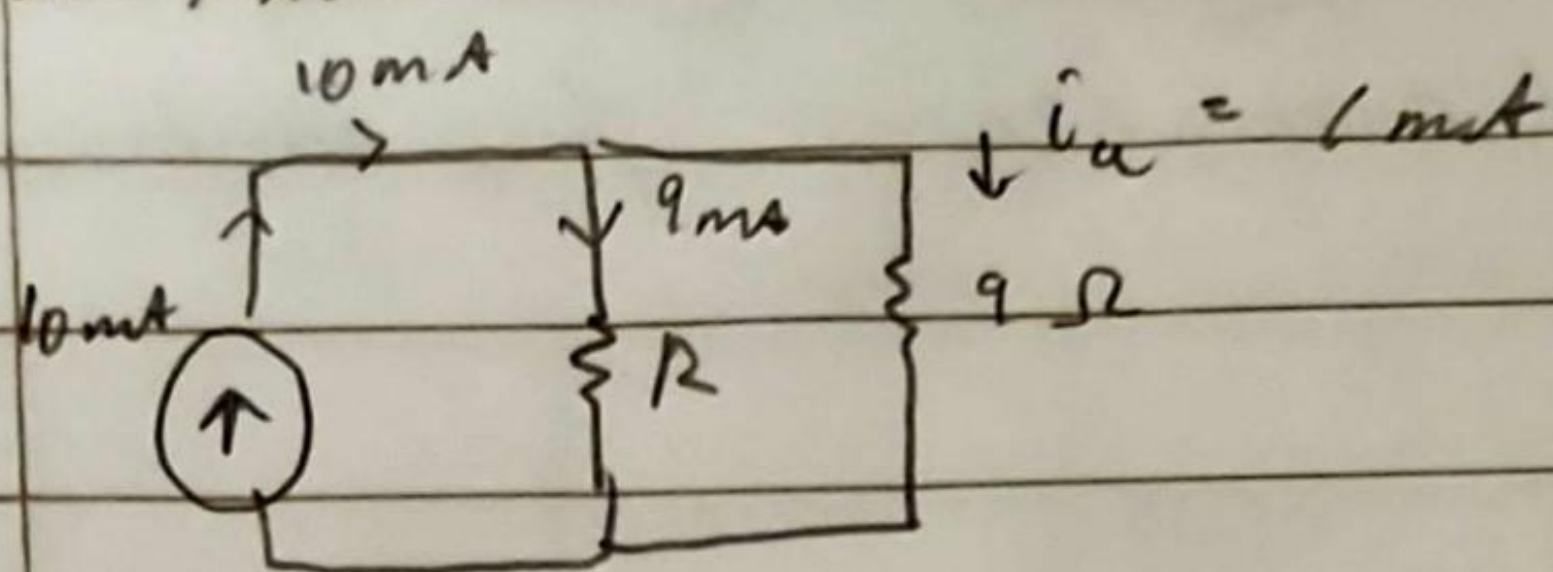5) Compute value of R flowing in the $9\ \Omega$ resistor is equal to $1\ \text{mA}$



i) \Rightarrow Consider V across $9\ \Omega$

$$\Rightarrow 9\ (\text{mA}) = 9\ \text{mA}$$

ii) Compute R , $R = \frac{V}{I}$; $1 = 9\ \text{mV} / 9\ \text{mA} = 1\ \Omega \checkmark$